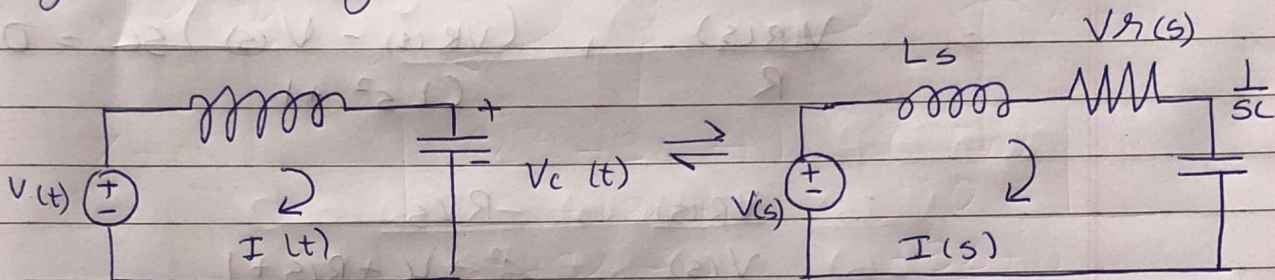


FCS MIS 142103012

## Assignment - 1

Q1) Find transfer function of RLC circuit  $\left( \frac{V_R(s)}{V(s)} \right)$ 

a) By mesh analysis :

Laplace  
Equation circuitWkt ,  $V = I R_{eq}$ 


$$V(s) = I(s) \left( R + Ls + \frac{1}{sC} \right)$$

$$V_R(s) = I(s) \times R$$

$$V_R(s) = V(s) \left( \frac{R}{R + Ls + \frac{1}{sC}} \right)$$

$$\frac{V_R(s)}{V(s)} = \frac{R}{R + Ls + \frac{1}{sC}}$$

b) By nodal Analysis

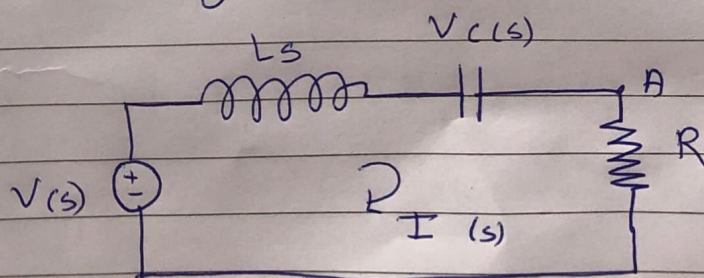



mis 142103012

At node A,

$$\frac{-V_R(s)}{R} + \frac{V_R(s) - V(s)}{Ls + \frac{1}{Cs}} = 0$$

$$= \frac{V_R(s)}{R} + \frac{(V_R(s) - V(s))Cs}{CLs^2 + 1} = 0$$

$$\frac{V_R(s)}{V(s)} = \frac{R(s)}{s^2 + L + R(s) + 1}$$

$$= \frac{R}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$

c) By voltage division:

Voltage across R is,

$$V_R(s) = \frac{R}{Ls + R + \frac{1}{Cs}} V(s)$$

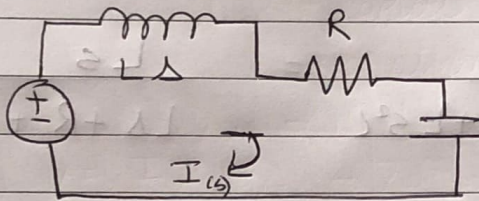
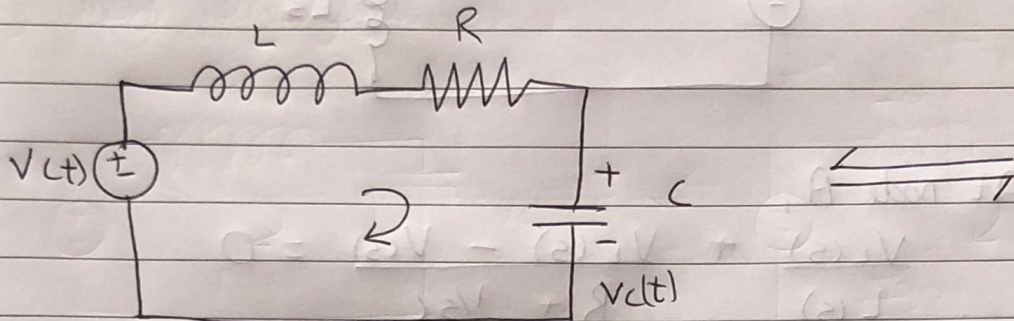
$$\frac{V_R(s)}{V(s)} = \frac{R}{Ls + R + \frac{1}{Cs}}$$



MIS 142103012

Q2) Find the transfer function of RLC circuit

$$\left( \frac{V_L(s)}{V(s)} \right)$$

Laplace equation  
circuit

a) By mesh analysis:

$$V = I R_{eq}$$

$$V(s) = I(s) \times \left( Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) \quad \text{Now,}$$


$$V_L(s) = I(s) \times Ls$$

$$\text{Using (1) } \therefore V_L(s) = \frac{V(s) \times Ls}{Ls + R + \frac{1}{Cs}}$$

$$\frac{V_L(s)}{V(s)} = \frac{Ls}{Ls + R + \frac{1}{Cs}}$$



b) By nodal analysis

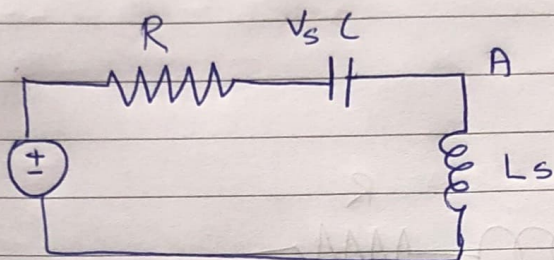

At node A,

$$\frac{V_L(s)}{L(s)} + \frac{V_L(s)}{R + 1/sC} - V(s) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_L(s)}{V(s)} = \frac{s^2 LC}{R(s + 1) + Ls^2 C} = \frac{Ls}{Ls + R + \frac{1}{sC}}$$


c) By voltage division

voltage across L is

$$\frac{V_L(s)}{V(s)} = \frac{V(s) Ls}{Ls + R + 1/sC}$$
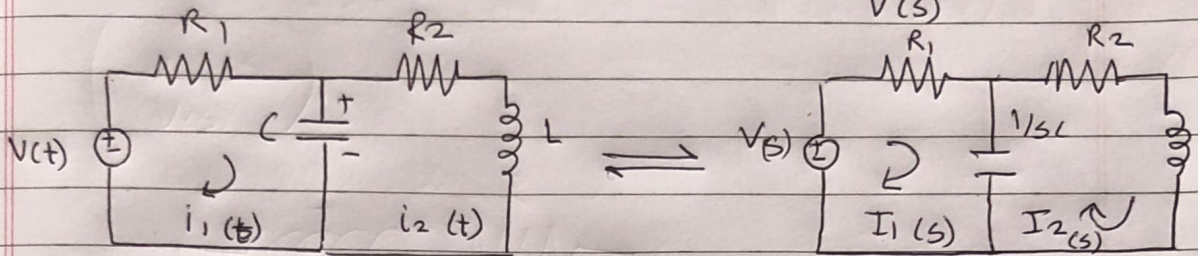
$$\frac{V_L(s)}{V(s)} = \frac{Ls}{Ls + R + \frac{1}{sC}}$$



Q3) Find the transfer function  $I_2(s)$ 

In mesh — ①

$$R_1 I_1 + \frac{1}{sC} I_1(s) - \frac{1}{sC} I_2(s) = V(s) \quad \text{--- ①}$$

In mesh — ②,

$$L s I_2(s) + R_2 I_2(s) + \frac{1}{sC} I_2(s) - \frac{1}{sC} I_2(s) = 0$$

On Solving

$$\frac{I_2(s)}{V(s)} = \frac{Cs}{R_1 s^3 L C^2 + (R_1 R_2 + R_1 + R_2) Cs + L C s^2}$$